
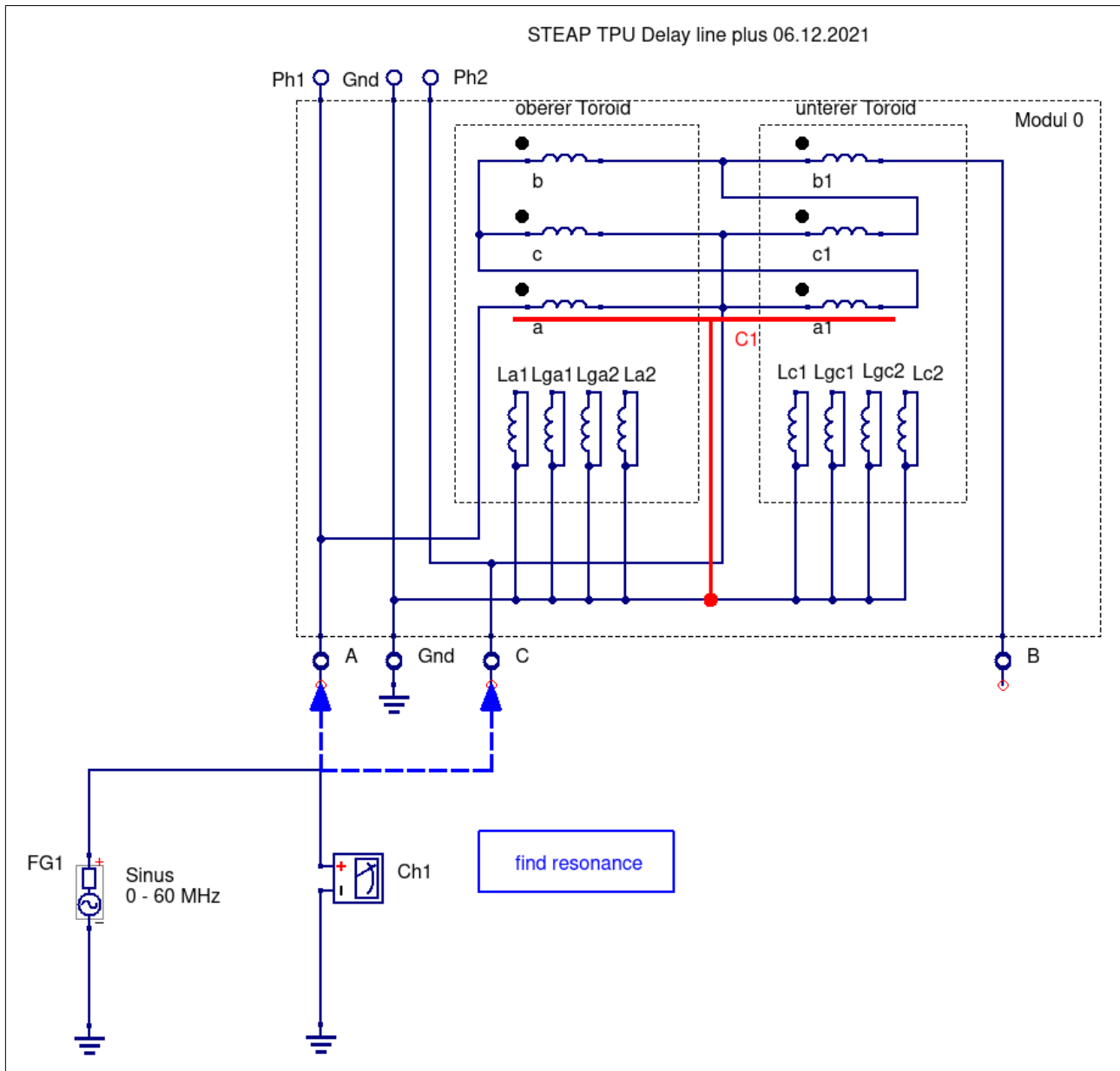


Vorschlag 4

Schaltplan

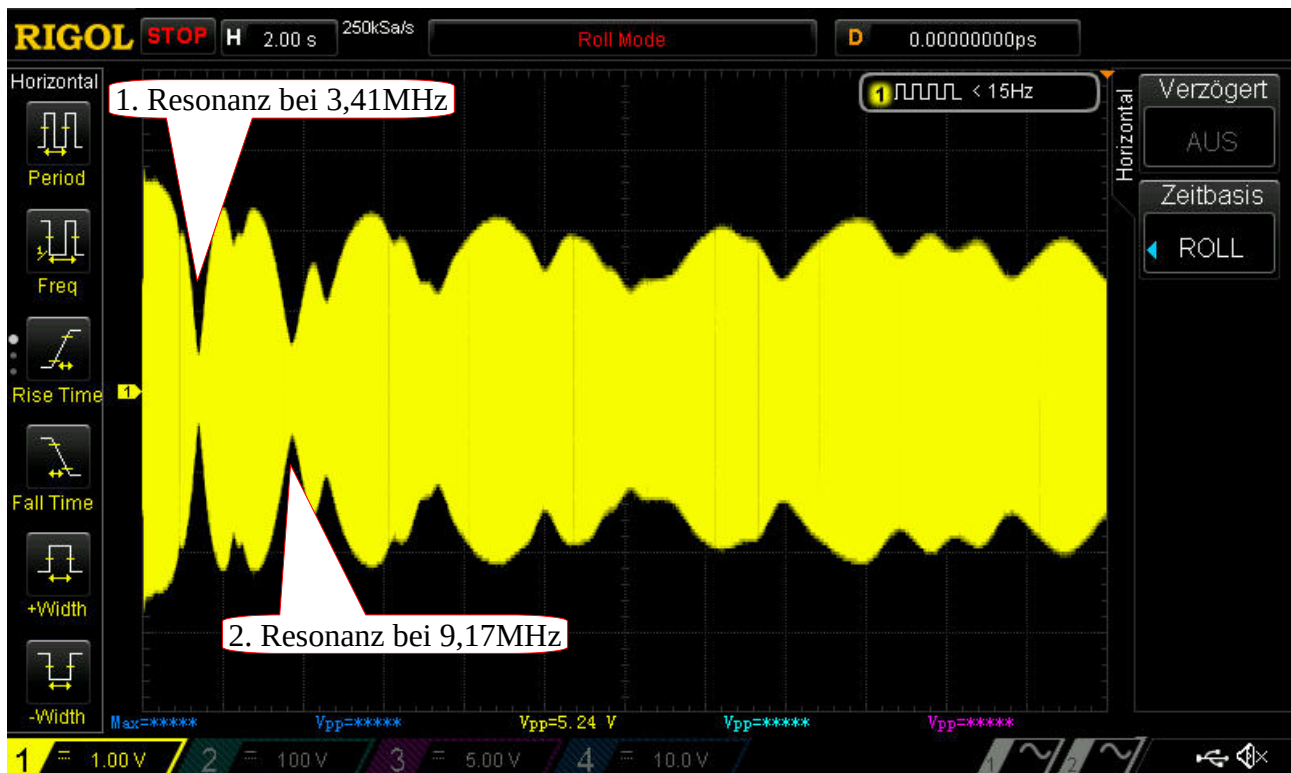


Messung A



Frequenzdurchlauf / sweep von 0 - 60MHz

Messung C

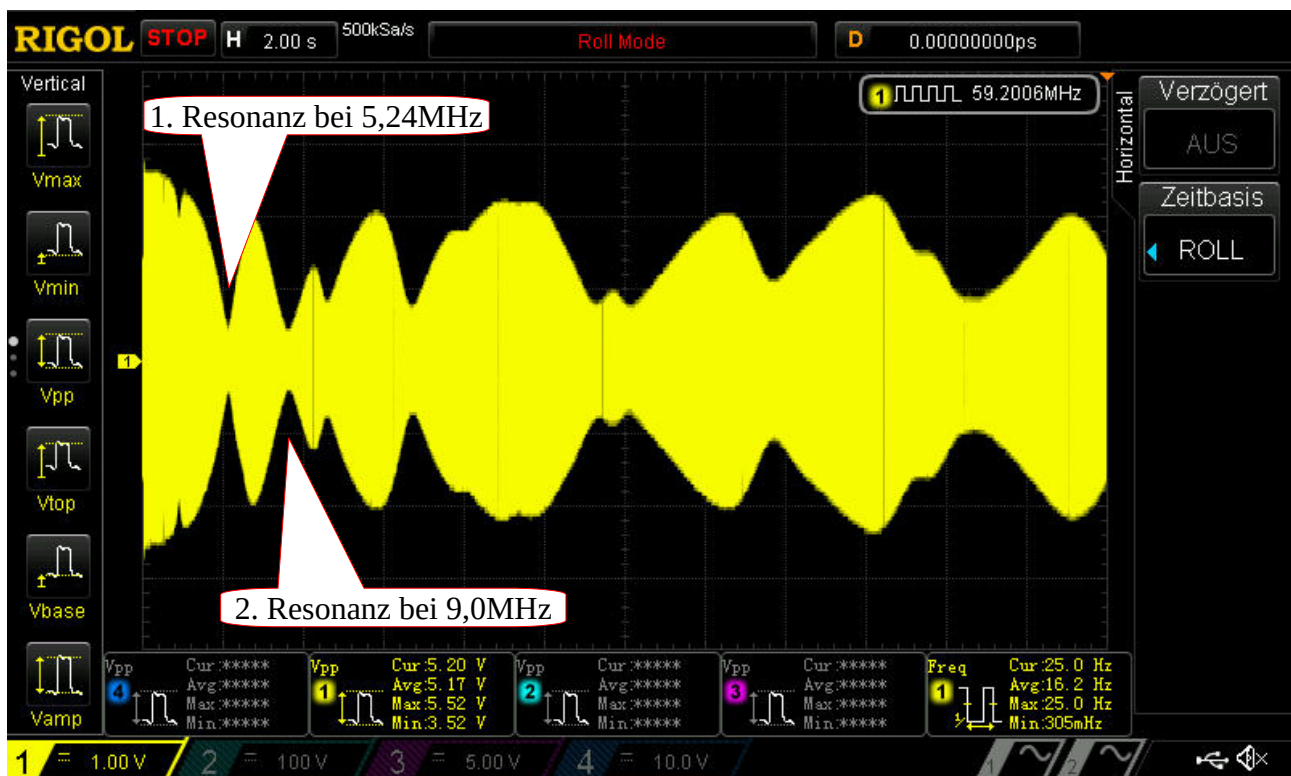

Frequenzdurchlauf / sweep von 0 - 60MHz